
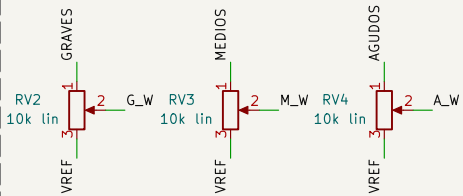
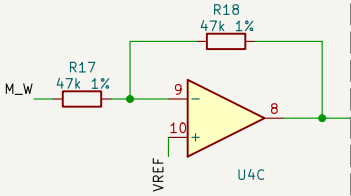
# GANANCIA POR BANDA, INVERSOR Y SUMADOR

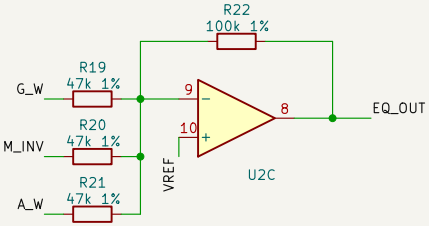


Deslizables de 10 kΩ lineales entre la salida de cada filtro y VREF; al 50 % la suma es plana.
U4C invierte los medios para que los cruces de segundo orden queden en fase.
EQ_OUT = VREF − (100k/47k)·[(G_W − VREF) + (M_INV − VREF) + (A_W − VREF)]