FUENTE SIMÉTRICA PARA EL PROTOTIPO TL072

UNI-T UDP3305S-E · conexión manual con CH1 y CH2 independientes

1. Cablear con las salidas apagadas. 2. Ajustar cada canal: 12,00 V / límite 0,050 A.

Modo independiente: SER y PARA desactivados. CH3 y USB no se usan.

BORNES DE LA FUENTE · dibujo funcional

Seguir las etiquetas CH1 / CH2 y + / − del equipo.

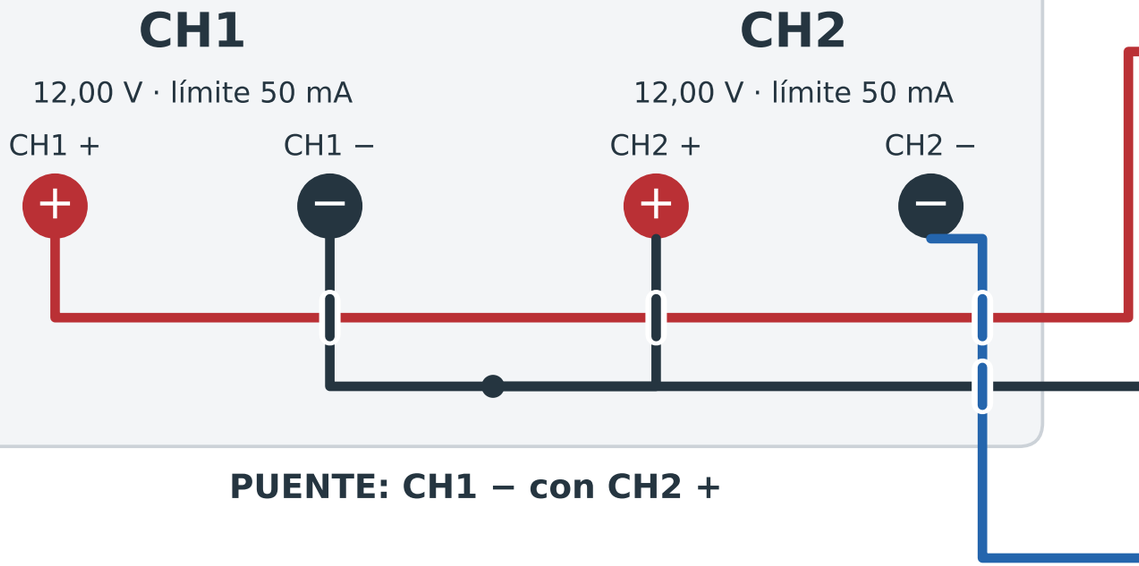

PUENTE: CH1 − con CH2 +

TRES RIELES EN LA PROTOBOARD

+12 V

A pin 8 de U1, U2, U3 y U4

0 V · PUNTO MEDIO

Tierra del circuito y masas de instrumentos

−12 V

A pin 4 de U1, U2, U3 y U4

El puente crea el 0 V. El borne CH2 − queda a −12 V respecto a ese punto.

COMPROBAR CON MULTÍMETRO · V DC

Punta negra en 0 V (el puente), punta roja en:

CH1 + → +12 V **CH2 − → −12 V**

Entre CH1 + y CH2 −: 24 V.

Medir sin los integrados; apagar antes de montarlos.

CONEXIONES QUE IMPORTAN

- Masas del osciloscopio y generador: solo a 0 V.
- **No confundir −12 V con tierra.**
- El borne de protección no sustituye al punto medio.

Añadir los desacoples de la guía junto a cada TL072.

Diagrama funcional: la ubicación dibujada de los bornes no reproduce el panel físico. Verificar siempre sus etiquetas.